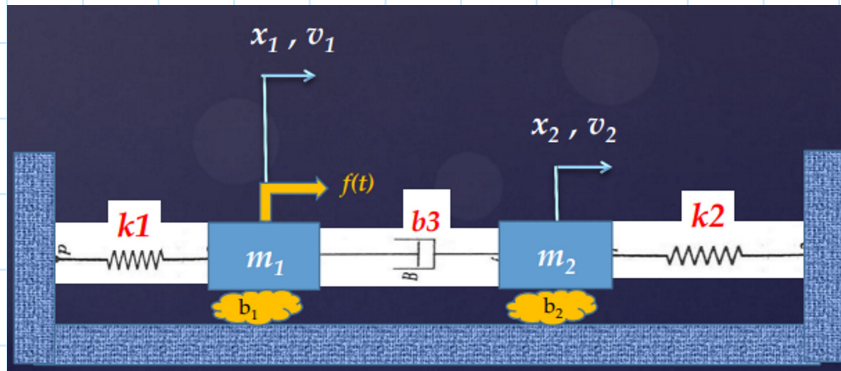


Exercício 5 - Slide analogia tipo 2


quarta-feira, 6 de outubro de 2021

19:12


Ex.5]



b) • Circuito mecânico:

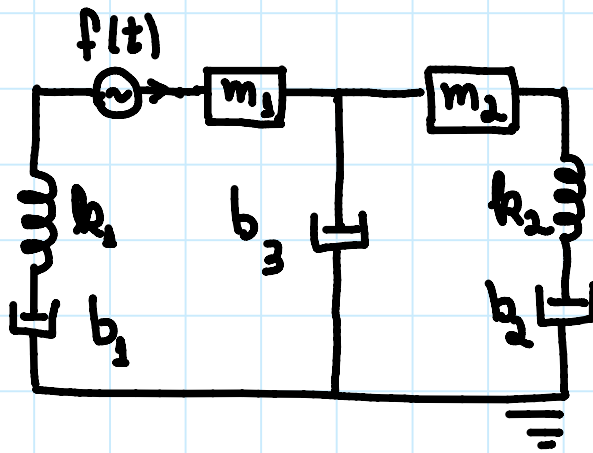

c) • Circuito elétrico análogo:

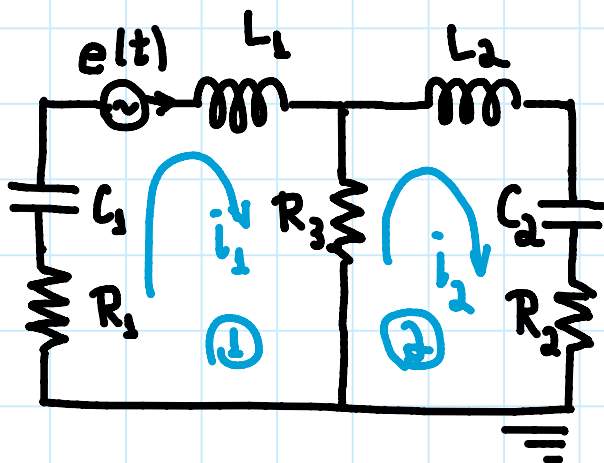

d) • Malha ①:
$$\left(L_1 D + R_1 + R_3 + \frac{1}{C_1 D} \right) i_1 - R_3 i_2 = e(t) \quad (1)$$

• Malha ②: $\left(L_2 D + R_2 + R_3 + \frac{1}{C_2 D}\right) i_2 - R_3 i_1 = 0 \quad (\text{II})$

c) De analogia tipo 2:

→ Eq (I): $m_1 \ddot{x}_1 + (b_1 + b_3) \dot{x}_1 + k_1 x_1 = f(t) + b_3 \dot{x}_2$

→ Eq (II): $m_2 \ddot{x}_2 + (b_2 + b_3) \dot{x}_2 + k_2 x_2 = b_3 \dot{x}_1$