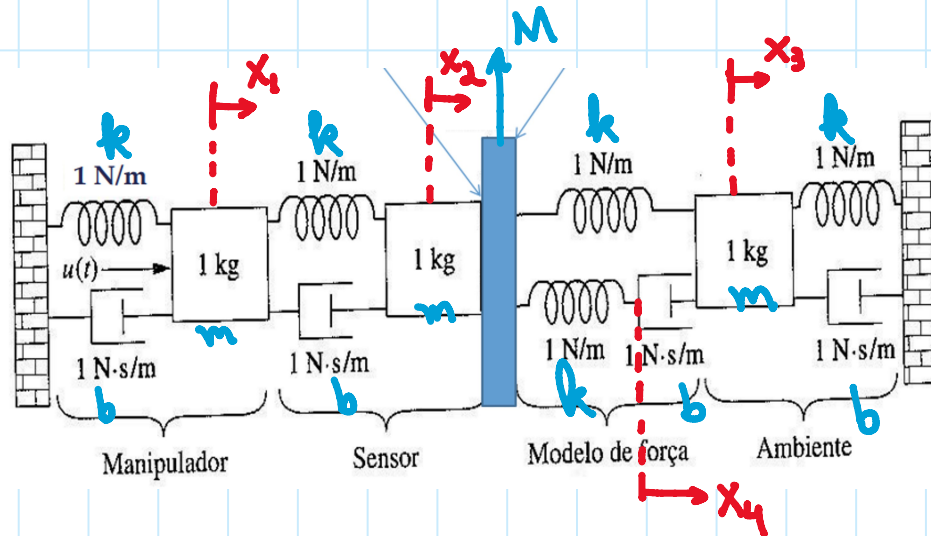


## Exercício 3 - Slide analogia tipo 2


terça-feira, 5 de outubro de 2021

20:11


Ex.3)



b) • Circuito mecânico:

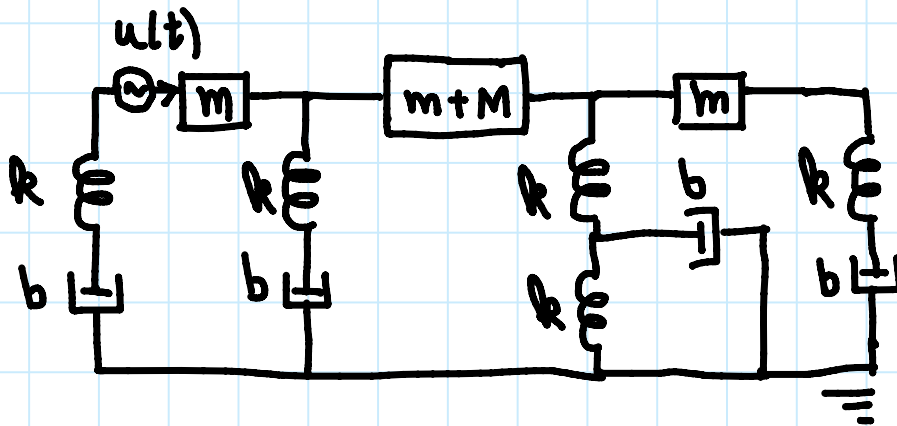

c) • Circuito elétrico análogo:

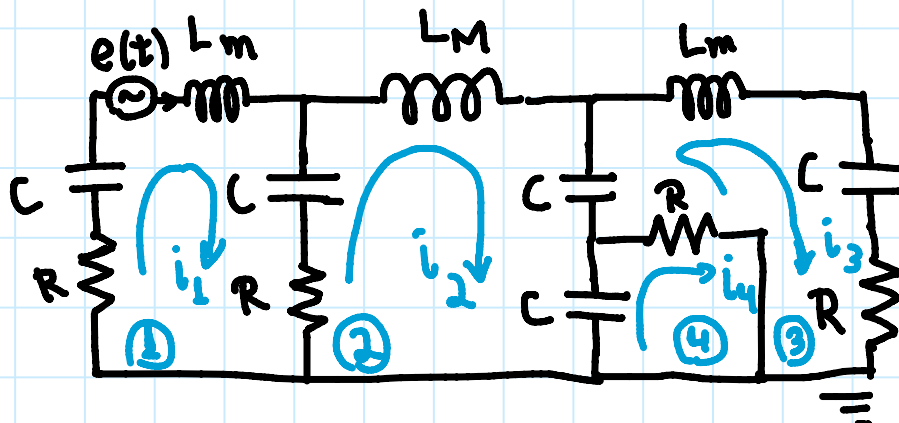

d) • Malha ①:

d). Malha ①:

$$\left(L_m D + 2R + \frac{2}{CD}\right)i_1 - \left(R + \frac{1}{CD}\right)i_2 = e(t) \quad (I)$$

• Malha ②:

$$\left(L_m + R + \frac{3}{CD}\right)i_2 - \left(R + \frac{1}{CD}\right)i_1 - \frac{1}{CD}i_3 - \frac{1}{CD}i_4 = 0 \quad (II)$$

• Malha ③:

$$\left(L_m + 2R + \frac{2}{CD}\right)i_3 - \frac{1}{CD}i_2 - Ri_4 = 0 \quad (III)$$

• Malha ④:

$$\left(R + \frac{1}{CD}\right)i_4 - \frac{1}{CD}i_2 - Ri_3 = 0 \quad (IV)$$

e). Da analogia do tipo 1:

$$\rightarrow E_q (I): m\ddot{x}_1 + 2b\dot{x}_1 + 2kx_1 = u(t) + b\dot{x}_2 + kx_2$$

$$\rightarrow E_q (II): (M-m)\ddot{x}_2 + b\dot{x}_2 + 3kx_2 = b\dot{x}_1 + k(x_1 + x_3 + x_4)$$

$$\rightarrow E_q (III): m\ddot{x}_3 + 2b\dot{x}_3 + 2kx_3 = b\dot{x}_4 + kx_2$$

→ Eq (IV):  $b\dot{x}_4 + R x_4 = b\dot{x}_3 + R x_2$