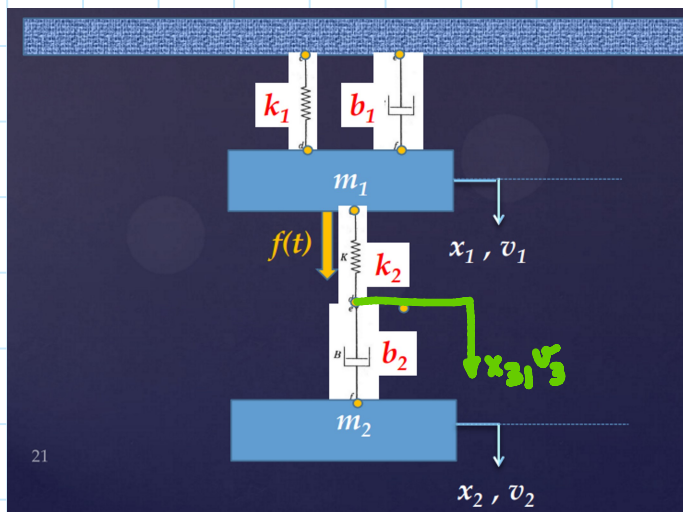


Exercício 6 - Slide analogia tipo 2


quarta-feira, 6 de outubro de 2021

19:29


Ex.6]



b) • Circuito mecânico:

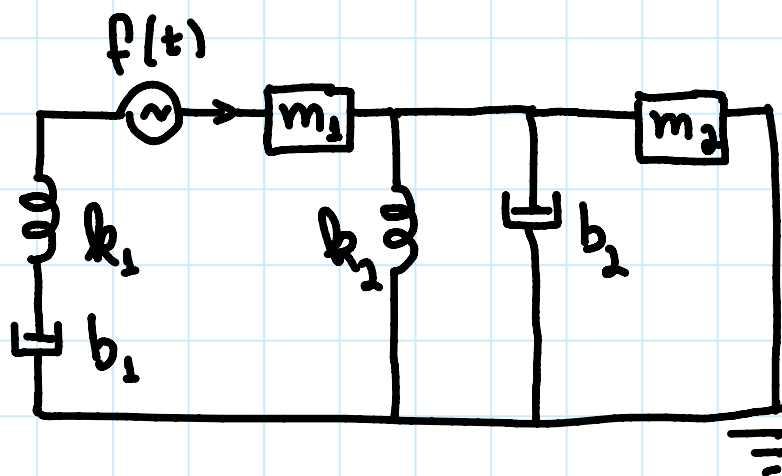

c) • Circuito elétrico análogo:

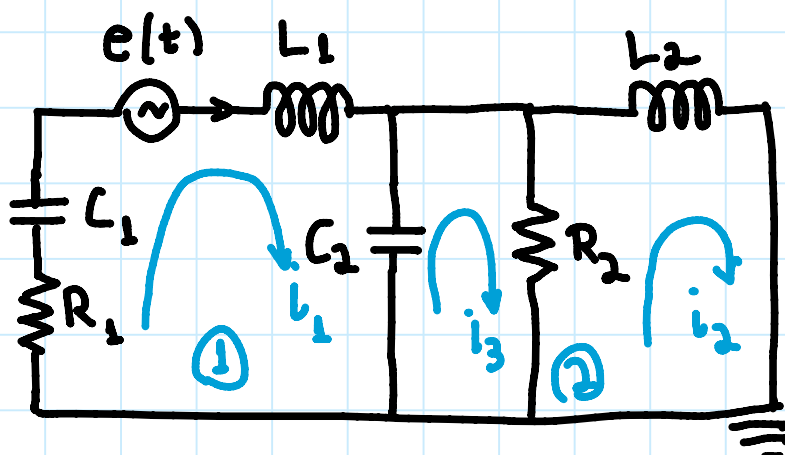

d). Malha ①:
$$\left(L_1 D + R_1 + \frac{1}{C_1 D} + \frac{1}{C_2 D} \right) - \frac{1}{C_2 D} i_3 = e(t) \quad (I)$$

• Malha ②:
$$(L_2 D + R_2) i_2 - R_2 i_3 = 0 \quad (II)$$

• Malha ③:
$$\left(R_2 + \frac{1}{C_2 D} \right) i_3 - \frac{1}{C_2 D} i_1 - R_2 i_2 = 0 \quad (III)$$

e). Da analogia tipo 1:

→ Eq (I):
$$m_1 \ddot{x}_1 + b_1 \dot{x}_1 + (k_1 + k_2) x_1 = f(t) + k_2 x_3$$

→ Eq (II):
$$m_2 \ddot{x}_2 + b_2 \dot{x}_2 = b_2 \dot{x}_3$$

→ Eq (III):
$$b_2 \dot{x}_3 + k_2 x_3 = b_2 \dot{x}_2 + k_2 x_1$$